

兰州大学

32 位 MIPS 多周期 CPU 设计方案

（本科生）

2022 年春季学期计算机组成原理课程

负责人：韩旭达 联系方式：13078878819

刘文博 林骋楷 李清扬

班级：2020 级数据科学四班

2022 年 5 月 20 日星期五

一、项目简介

1. 项目环境

1.1 设计语言：

Verilog 硬件设计语言

1.2 仿真环境：

Vivado 2018.3

2. 任务目标

2.1 课程设计要求：

设计一个兼顾 32 位 MIPS 或 RISC-V 指令集的多周期 CPU（核）

2.2 设计目标：

1. 实现无流水多周期 CPU；
2. 兼容 32 位 MIPS 指令集（部分）；
3. 实现指令覆盖 R 型、I 型计算类、I 型取数类、I 型存数类、I 型条件判断类、J 型；
4. 前仿成功；

3. 参考资料

[数字逻辑与组成原理实践教程. 清华大学出版社\[引用日期 2022-05-20\]](#)

4. 项目文件夹结构

- MultiCycleCPU
 - Code
 - Project
 - Materials
 - Result
 - 设计方案.docx
 - 设计方案.pdf
 - 设计方案.pptx
 - 讲解视频.mov
 - Readme.txt

二、实现细节

1. 指令集选取


1.1 指令集:

MIPS32

1.2 指令类型:

R 型、I 型、J 型

1.3 指令格式:

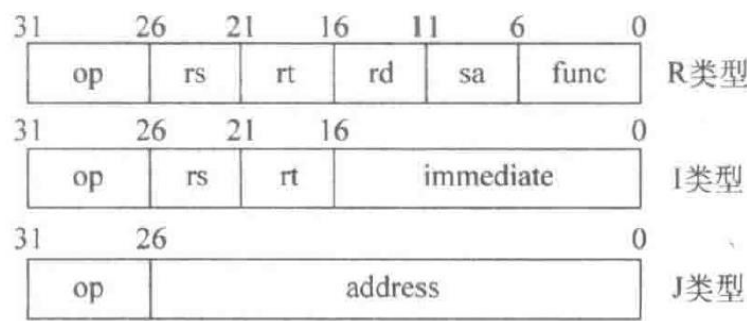

1.4 指令操作:

1. R 型: 该类型指令从寄存器堆中读取两个源操作数, 计算结果写回寄存器堆。具体操作由 *op*、*func* 结合指定, *rs* 和 *rt* 是源寄存器的编号, *rd* 是目的寄存器的编号。
2. I 类型, 该类型指令使用一个 16 位的立即数作为一个源操作数。具体操作由 *op* 指定, 指令的低 16 位是立即数, 运算时要将其扩展至 32 位, 然后作为其中一个源操作数参与运算。
3. J 类型, 该类型指令使用一个 26 位的立即数作为跳转的目标地址。具体操作由 *op* 指定, 一般是跳转指令, 低 26 位是字地址, 用于产生跳转的目标地址。

1.5 完整 MIPS 指令集如下:

Mnemonic Symbol	Format						Sample
Bit #	31..26	25..21	20..16	15..11	10..6	5..0	
R-type	op	rs	rt	rd	shamt	func	
add	000000	rs	rt	rd	0	100000	add \$1,\$2,\$3
addu	000000	rs	rt	rd	0	100001	addu \$1,\$2,\$3
sub	000000	rs	rt	rd	0	100010	sub \$1,\$2,\$3
subu	000000	rs	rt	rd	0	100011	subu \$1,\$2,\$3
and	000000	rs	rt	rd	0	100100	and \$1,\$2,\$3
or	000000	rs	rt	rd	0	100101	or \$1,\$2,\$3
xor	000000	rs	rt	rd	0	100110	xor \$1,\$2,\$3
nor	000000	rs	rt	rd	0	100111	nor \$1,\$2,\$3
slt	000000	rs	rt	rd	0	101010	slt \$1,\$2,\$3
sltu	000000	rs	rt	rd	0	101011	sltu \$1,\$2,\$3
sll	000000	0	rt	rd	shamt	000000	sll \$1,\$2,10
srl	000000	0	rt	rd	shamt	000010	srl \$1,\$2,10
sra	000000	0	rt	rd	shamt	000011	sra \$1,\$2,10
sllv	000000	rs	rt	rd	0	000100	sllv \$1,\$2,\$3
srlv	000000	rs	rt	rd	0	000110	srlv \$1,\$2,\$3
srav	000000	rs	rt	rd	0	000111	srav \$1,\$2,\$3
jr	000000	rs	0	0	0	001000	jr \$31

Bit #	31..26	25..21	20..16	15..0	
I-type	op	rs	rt	immediate	
addi	001000	rs	rt	Immediate(- ~ +)	addi \$1,\$2,100
addiu	001001	rs	rt	Immediate(- ~ +)	addiu \$1,\$2,100
andi	001100	rs	rt	Immediate(0 ~ +)	andi \$1,\$2,10
ori	001101	rs	rt	Immediate(0 ~ +)	andi \$1,\$2,10
xori	001110	rs	rt	Immediate(0 ~ +)	andi \$1,\$2,10
lw	100011	rs	rt	Immediate(- ~ +)	lw \$1,10(\$2)
sw	101011	rs	rt	Immediate(- ~ +)	sw \$1,10(\$2)
beq	000100	rs	rt	Immediate(- ~ +)	beq \$1,\$2,10
bne	000101	rs	rt	Immediate(- ~ +)	bne \$1,\$2,10
slti	001010	rs	rt	Immediate(- ~ +)	slti \$1,\$2,10
sltiu	001011	rs	rt	Immediate(- ~ +)	sltiu \$1,\$2,10
lui	001111	00000	rt	Immediate(- ~ +)	Lui \$1, 10

Bit #	31..26	25..0	
J-type	op	Index	
j	000010	address	j 10000
jal	000011	address	jal 10000

1.6 实现指令：

本设计我们选取MIPS32指令集中的七条指令进行实现,分别覆盖R型、I型、J型:

1. ADD: R型, 求和指令;
2. SUB: R型, 求差指令;
3. OR: R型, 按位或指令;
4. LW: I型, 取数指令;
5. SW: I型, 存数指令;
6. BEQ: I型, 条件判断跳转指令;
7. J: J型, 跳转指令;

2. 设计原理

多周期 CPU 的中心思想是把一条指令的执行过程分成若干个小周期完成, 根据每条指令的复杂程度, 使用不同数量的小周期去执行, 许多个小周期加在一起相当于单周期 CPU 中的一个周期。

在我们实现的 7 条指令中, 最复杂的指令之一是 *BEQ rs, rt, offset*, 它需要 5 个周期, 其整个执行的过程如下:

- 1) 根据 *pc* 取指令;
- 2) 完成 *pc* 加 4;
- 3) 读出 *rs* 和 *rt* 两个寄存器的数据并锁存, 比较是否相等;
- 4) 相等, ALU 计算转移地址并锁存, 否则指令结束;
- 5) 将转移地址写入 *pc*, 指令结束;

而最简单的指令是 *J target*, 具有以下三个周期:

- 1) 根据 *pc* 取指令;
- 2) 完成 *pc* 加 4;
- 3) 指令中的 *target* 左移两位与 *pc* 的高 4 位拼接成 32 位地址写入 *pc*;


ALU 计算类型的指令需要以下 4 个周期:

- 1) 根据 *pc* 取指令;
- 2) 完成 *pc* 加 4;
- 3) 读出 *rs* 和 *rt* 两个寄存器的内容进行运算;
- 4) 把运算结果写入寄存器堆中的 *rd* (或 *rt*) 寄存器;

访问内存类型的指令，需要以下 4 个周期：

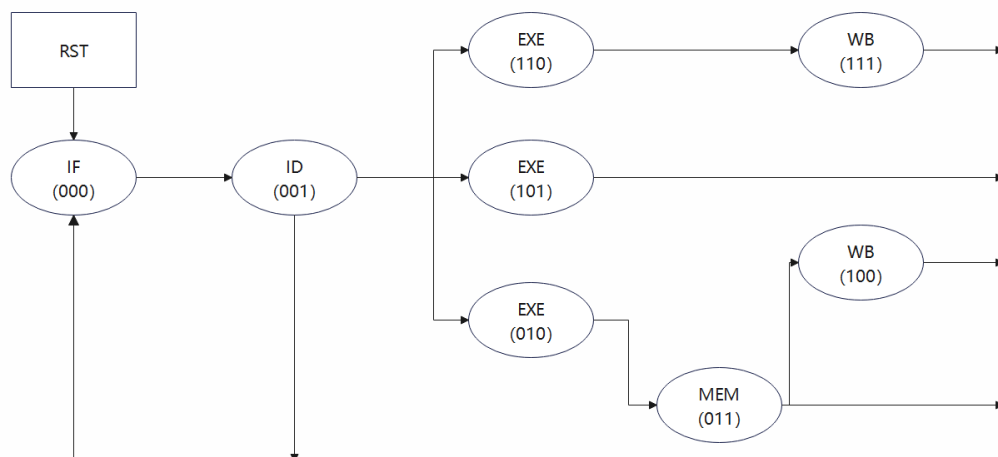- 1) 根据 pc 取指令；
- 2) 完成 pc 加 4；
- 3) rs 寄存器的内容与指令中的偏移量 $offset$ 相加，计算得到的存储器地址；
- 4) 使用计算好的地址访问存储器，从中读写出一个 32 位的数据；

由上述给出的特定指令执行过程可以看出，多周期 CPU 在处理指令时，一般需要经过 IF （取指）、 ID （译码）、 EXE （执行）、 MEM （访存）、 WB （写回）五个阶段。执行一条指令最长需要五个时钟周期。下图为多周期 CPU 状态转移图，状态转移图不是唯一的，只要能够实现各条指令所经过的周期即可：



在多周期 CPU 核中确定状态转移图及输出逻辑的部件是控制单元，我们用有限状态机实现多周期 CPU 的控制部件，可以用时序电路来实现多周期 CPU 的控制单元。多周期控制器逻辑结构图如下：

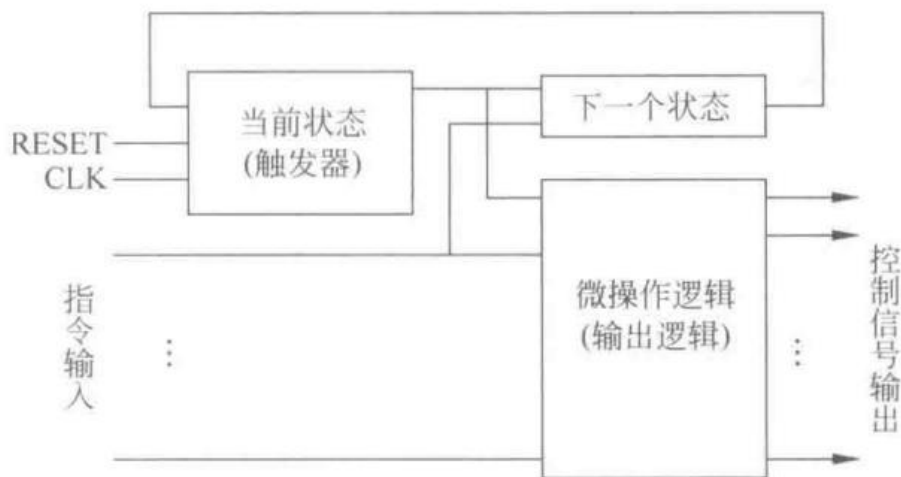



图 7.31 多周期控制器逻辑结构

3. 模块设计

3.1 控制器设计：

在控制器中设计一个状态寄存器（D 触发器）用于保存当前状态，属于时序逻辑电路，当 RST 复位信号来临时初始化状态为‘000’（IF 阶段）。再设计两个组合逻辑电路，一个（状态机）用于产生下一阶段的状态，另一个（硬布线控制器）用于产生每个阶段的控制信号。下一状态取决于指令操作码和当前状态，而每个阶段的控制信号取决于指令操作码、当前状态和反映运算结果的 zero 状态标志。

— 控制器结构：

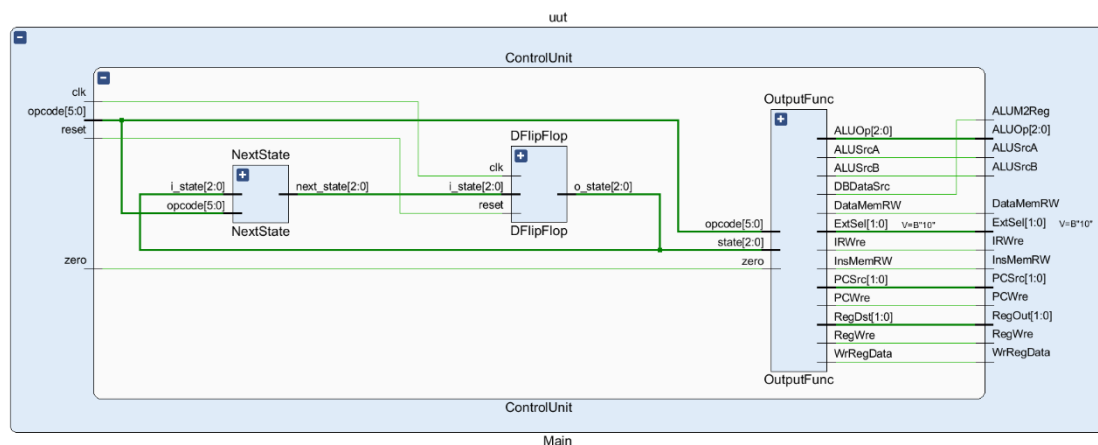

— 控制器描述：

```
`timescale 1ns / 1ps
```

```

module ControlUnit(opcode, clk, reset, zero, PCWre,
    InsMemRW, IRWre, WrRegData, RegWre, ALUSrcA, ALUSrcB,
    DataMemRW, ALUM2Reg, ExtSel, RegOut, PCSrc, ALUOp);
    input [5:0]opcode;
    input zero, clk, reset;
    output PCWre, InsMemRW, IRWre, WrRegData,
    RegWre,ALUSrcA, ALUSrcB, DataMemRW, ALUM2Reg;
    output [1:0]ExtSel, RegOut, PCSrc;
    output [2:0]ALUOp;

    wire [2:0]i_state, o_state;

    DFlipFlop DFlipFlop(i_state, reset, clk, o_state);
    NextState NextState(o_state, opcode, i_state);
    OutputFunc OutputFunc(o_state, opcode, zero, PCWre,
    InsMemRW, IRWre, WrRegData, RegWre, ALUSrcA, ALUSrcB,
    DataMemRW, ALUM2Reg, ExtSel, RegOut, PCSrc, ALUOp);

endmodule

```

- 状态寄存器（D 触发器）描述：

```
`timescale 1ns / 1ps
```

```

module DFlipFlop(i_state, reset, clk, o_state);
    input [2:0]i_state;
    input reset, clk;
    output reg[2:0]o_state;

    always @(posedge clk) begin
        if (reset) o_state = 3'b000;
        else o_state = i_state;
    end

endmodule

```

- 状态机描述：

```
`timescale 1ns / 1ps
```

```

module NextState(i_state, opcode, next_state);
    input [2:0]i_state;
    input [5:0]opcode;
    output reg[2:0]next_state;
    parameter [2:0] IF = 3'b000,
        ID = 3'b001,
        aEXE = 3'b110,

```



```

        bEXE = 3'b101,
        cEXE = 3'b010,
        MEM = 3'b011,
        aWB = 3'b111,
        cWB = 3'b100;
    always @(i_state or opcode) begin
        case (i_state)
            IF: next_state = ID;
            ID: begin
                case (opcode[5:3])
                    3'b110: begin
                        if (opcode == 6'b110100) next_state
= bEXE;
                        else next_state = cEXE;
                    end
                    3'b111: next_state = IF;
                    default: next_state = aEXE;
                endcase
            end
            aEXE: next_state = aWB;
            bEXE: next_state = IF;
            cEXE: next_state = MEM;
            MEM: begin
                if (opcode == 6'b110001) next_state = cWB;
                else next_state = IF;
            end
            aWB: next_state = IF;
            cWB: next_state = IF;
            default: next_state = IF;
        endcase
    end
endmodule

```

– 硬布线控制器描述:

```
`timescale 1ns / 1ps
```

```

module OutputFunc(state, opcode, zero, PCWre, InsMemRW,
IRWre, WrRegData, RegWre, ALUSrcA, ALUSrcB, DataMemRW,
DBDataSrc, ExtSel, RegDst, PCSrc, ALUOp);
    input [2:0]state;
    input [5:0]opcode;
    input zero;
    output reg PCWre, InsMemRW, IRWre, WrRegData, RegWre,
ALUSrcA, ALUSrcB, DataMemRW, DBDataSrc;

```

```

output reg[1:0]ExtSel, RegDst, PCSrc;
output reg[2:0]ALUOp;
parameter [2:0] IF = 3'b000,
               ID = 3'b001,
               aEXE = 3'b110,
               bEXE = 3'b101,
               cEXE = 3'b010,
               MEM = 3'b011,
               aWB = 3'b111,
               cWB = 3'b100;
parameter [5:0] add = 6'b000000,
               sub = 6'b000001,
               sw = 6'b110000,
               lw = 6'b110001,
               beq = 6'b110100,
               j = 6'b111000,
               Or = 6'b010000,
               halt = 6'b111111;

always @(state) begin
    if (state == IF && opcode != halt) PCWre = 1;
    else PCWre = 0;
    InsMemRW = 1;
    if (state == IF) IRWre = 1;
    else IRWre = 0;
    if (state == aWB || state == cWB) WrRegData = 1;
    else WrRegData = 0;
    if (state == aWB || state == cWB) RegWre = 1;
    else RegWre = 0;
    ALUSrcA = 0;
    if (opcode == sw || opcode == lw) ALUSrcB = 1;
    else ALUSrcB = 0;
    if (state == MEM && opcode == sw) DataMemRW = 1;
    else DataMemRW = 0;
    if (state == cWB) DBDataSrc = 1;
    else DBDataSrc = 0;
    ExtSel = 2'b10;
    if (opcode == lw) RegDst = 2'b01;
    else RegDst = 2'b10;
    case(opcode)
        j: PCSrc = 2'b11;
        beq: begin
            if (zero) PCSrc = 2'b01;
            else PCSrc = 2'b00;
        end
    endcase
end

```

```

        end
        default: PCSrc = 2'b00;
    endcase
    case(opcode)
        sub: ALUOp = 3'b001;
        Or: ALUOp = 3'b101;
        beq: ALUOp = 3'b001;
        default: ALUOp = 3'b000;
    endcase
    if (state == IF) begin
        RegWre = 0;
        DataMemRW = 0;
    end
end


endmodule

```

3.2 ALU 设计:

ALU 模块接收两个源操作数和控制码作为输入，输出计算结果和零标志位。初始化输出结果为 0。在多周期 CPU 的 *EXE*（执行）阶段，每当时钟上升沿到来时，根据控制模块给出的控制信号进行相应计算。

– ALU 结构:

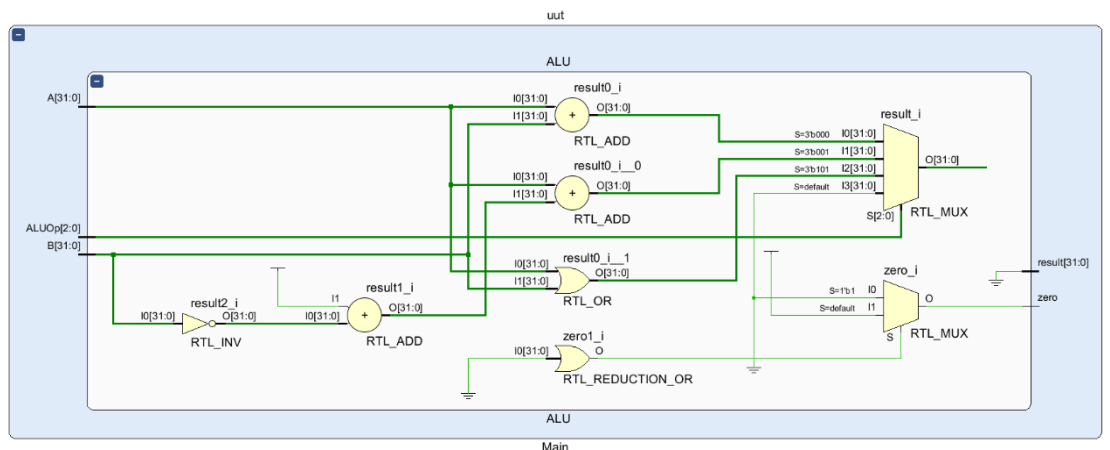

– ALU 描述:

```

`timescale 1ns / 1ps

module ALU(A, B, ALUOp, zero, result);
    input [31:0] A, B;
    input [2:0] ALUOp;
    reg [31:0] reg_A, reg_B;
    output zero;
    output reg [31:0] result;
    initial begin

```

```


        result = 0;
    end
    assign zero = (result? 0 : 1);
    always @(A or B or ALUOp) begin
        case(ALUOp)
            3'b000: begin reg_A=A; reg_B=B; result = reg_A +
reg_B; end
            3'b001: begin reg_A=A; reg_B=(~B+1);result =
reg_A + reg_B; end
            3'b101: result = A | B;
            default: result = 0;
        endcase
    end
endmodule

```

3.3 选择器设计:

多周期 CPU 核中涉及多种多路选择器：2 选 1、3 选 1、4 选 1，但其结构类似。多路选择器根据控制器给出的控制信号选择相对应的输入进行输出。

– 多路选择器结构:

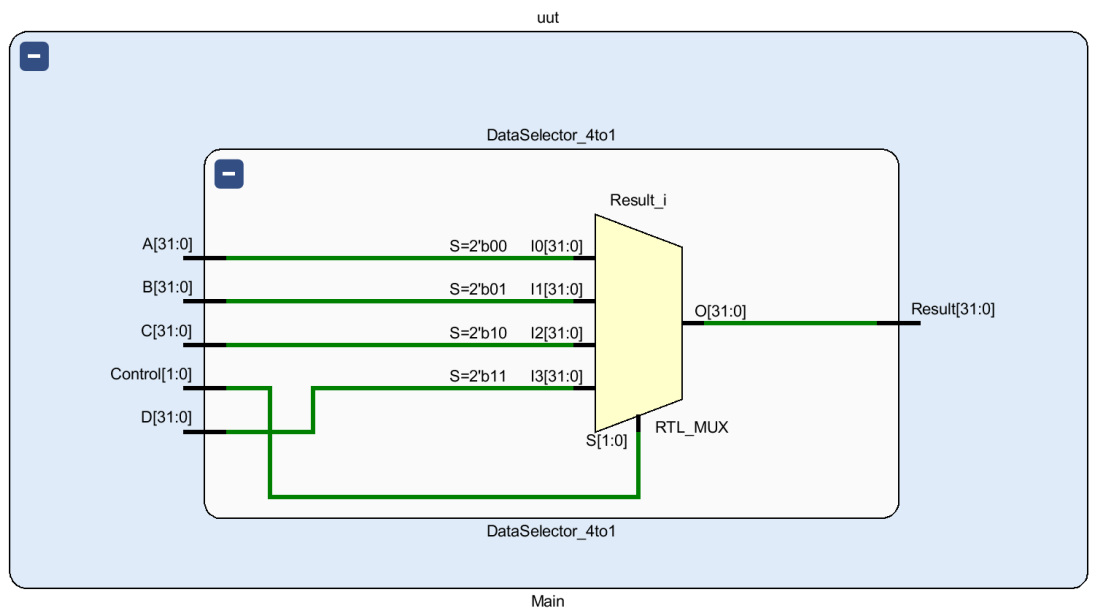

– 多路选择器描述:

```
`timescale 1ns / 1ps
```

```

module DataSelector_4to1(A, B, C, D, Control, Result);
    input [31:0] A, B, C, D;
    input [1:0]Control;
    output reg[31:0] Result;

```

```

always @(Control or A or B or C or D) begin
    case(Control)
        2'b00: Result = A;
        2'b01: Result = B;
        2'b10: Result = C;
        2'b11: Result = D;
        default: Result = 0;
    endcase
end


endmodule

```

3.4 存储器设计:

多周期 CPU 核中涉及两种存储器：指令存储器、数据存储器，两者结构类似。其核心功能负责连续读取/写入 4 个 8 位二进制数。

– 指令存储器结构:

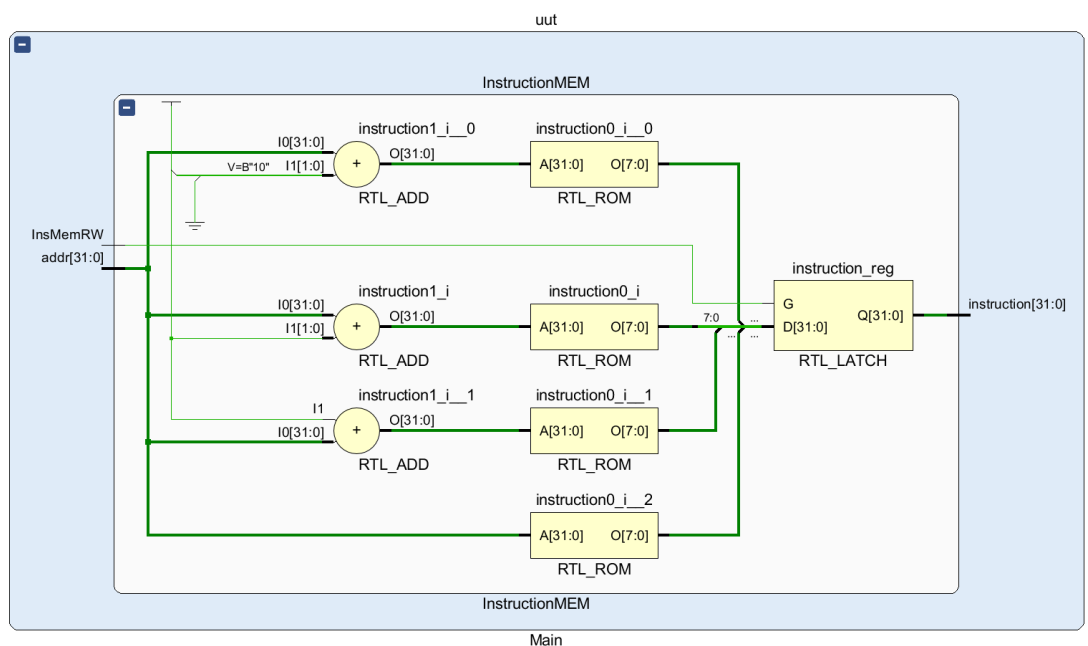

– 指令存储器描述:

```
`timescale 1ns / 1ps
```

```

module InstructionMEM (addr, InsMemRW, instruction);
    input InsMemRW;
    input [31:0] addr;
    output reg [31:0] instruction;
    reg [7:0] mem [0:127];
    initial begin
        $readmemb("E:\\Courses\\Computer_Organization\\Mult
iCycleCPU\\Code\\instructions.txt", mem);
    end
endmodule

```


```

        instruction = 0;
    end
    always @(addr or InsMemRW) begin
        if (InsMemRW) begin
            instruction[31:24] = mem[addr];
            instruction[23:16] = mem[addr+1];
            instruction[15:8] = mem[addr+2];
            instruction[7:0] = mem[addr+3];
        end
    end

endmodule

```

- 数据存储结构:

 

- 数据存储描述:

```

`timescale 1ns / 1ps

module DataMEM (i_data, addr, DataMemRW, o_data);
    input [31:0] i_data;
    input [31:0] addr;
    input DataMemRW;
    output reg [31:0] o_data;
    reg [7:0] memory [0:63];
    initial begin
        o_data = 0;
    end

    always @(addr or i_data or DataMemRW) begin
        if (DataMemRW) begin
            memory[addr] = i_data[31:24];
            memory[addr+1] = i_data[23:16];
            memory[addr+2] = i_data[15:8];

```

```

        memory[addr+3] = i_data[7:0];
    end
    else begin
        o_data[31:24] = memory[addr];
        o_data[23:16] = memory[addr+1];
        o_data[15:8] = memory[addr+2];
        o_data[7:0] = memory[addr+3];
    end
end
end


endmodule

```

3.5 寄存器设计：

多周期 CPU 核具有一个由 32 个 32 位寄存器构成的寄存器组。初始化 0 号寄存器的值为 0。

– 寄存器结构：

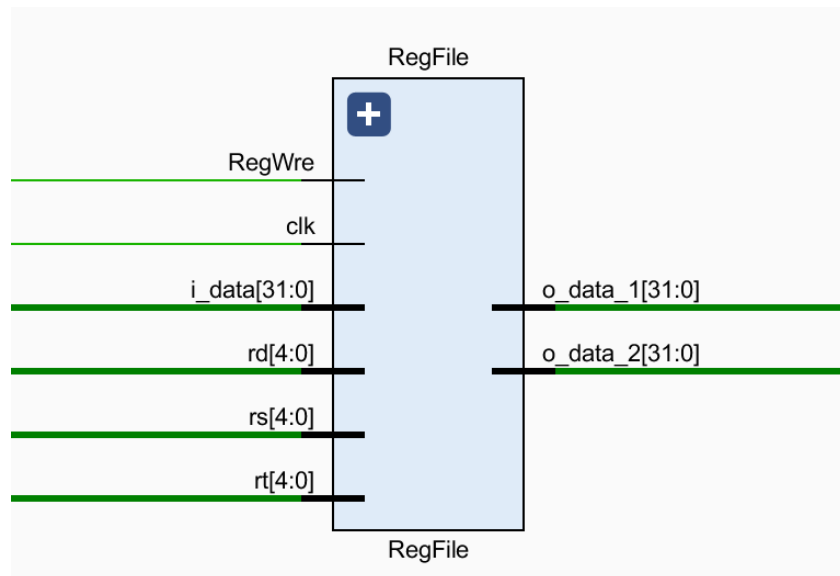

– 寄存器描述：

```
`timescale 1ns / 1ps
```

```

module RegFile (rs, rt, rd, i_data, RegWre, clk, o_data_1,
o_data_2);
    input [4:0] rs, rt, rd;
    input [31:0] i_data;
    input RegWre, clk;
    output [31:0] o_data_1, o_data_2;
    reg [31:0] register [0:31];

    integer i;
    initial begin

```

```

        i = 1;
        register[0]=0;
        while (i<32) begin
            register[i]=1;
            i = i+1;
        end
    end

    assign o_data_1 = register[rs];
    assign o_data_2 = register[rt];

    always @(i_data or rd) begin
        if ((rd != 0) && (RegWre == 1)) begin
            register[rd] = i_data;
        end
    end


endmodule

```

3.6 位扩展器设计:

多周期 CPU 核具有一个位扩展器，可以根据控制器给出的控制信号进行零扩展、符号位扩展等操作。本 CPU 核所实现指令中，只有 *BEQ* 指令涉及位扩展器有关操作，且为立即数符号位扩展。

– 位扩展器结构:

 

– 位扩展器描述:

```
`timescale 1ns / 1ps
```



```


module SignExtend(i_num, ExtSel, o_num);
    input [15:0] i_num;
    input [1:0] ExtSel;
    output reg[31:0] o_num;
    initial begin
        o_num = 0;
    end
    always @(i_num or ExtSel) begin
        case(ExtSel)
            2'b00: o_num <= {{27'o000000000}, i_num[10:6]};
            2'b01: o_num <= {{16'h0000}, i_num[15:0]};
            2'b10: o_num <= {{16{i_num[15]}}, i_num[15:0]};
            default: o_num <= {{16{i_num[15]}},
i_num[15:0]};
        endcase
    end
endmodule

```

3.7 指令寄存器设计:

多周期 CPU 核具有一个指令寄存器，用于临时存储指令供下一阶段使用。

– 指令寄存器结构:

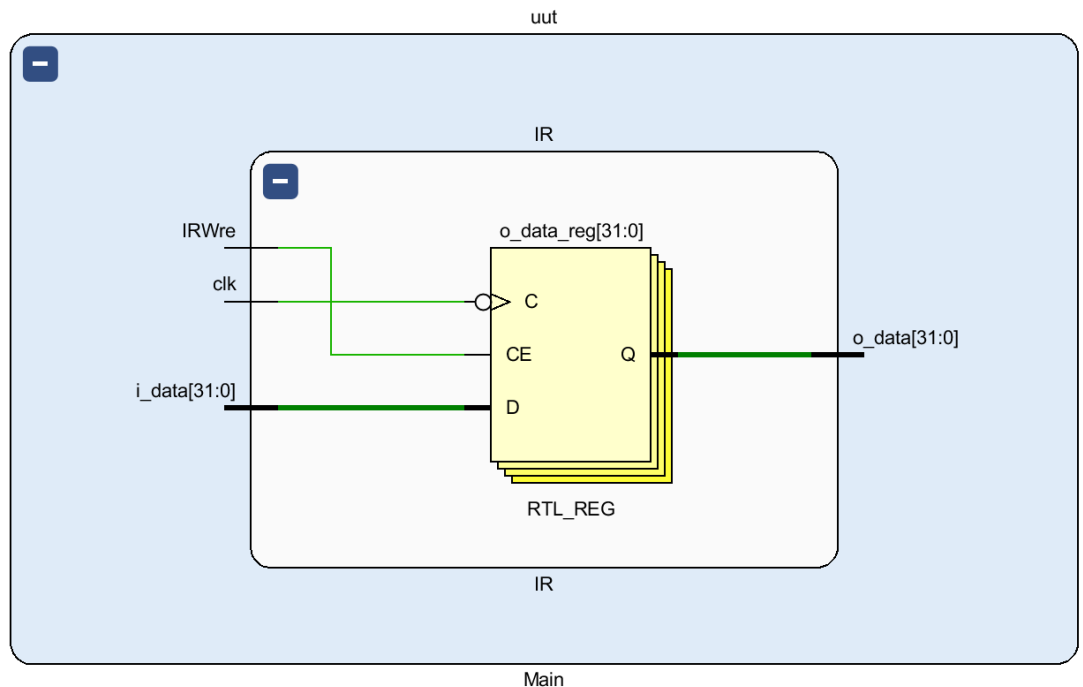

– 指令寄存器描述:

```
`timescale 1ns / 1ps
```

```
module IR(i_data, clk, IRWre, o_data);
```

```

input clk, IRWre;
input [31:0] i_data;
output reg[31:0] o_data;

always @(negedge clk) begin
    if (IRWre) begin
        o_data = i_data;
    end
end


endmodule

```


3.8 操作数寄存器设计：

多周期 CPU 核具有两个操作数寄存器，用于临时存储源操作数供下一阶段使用。

– 操作数寄存器结构（ADR）：

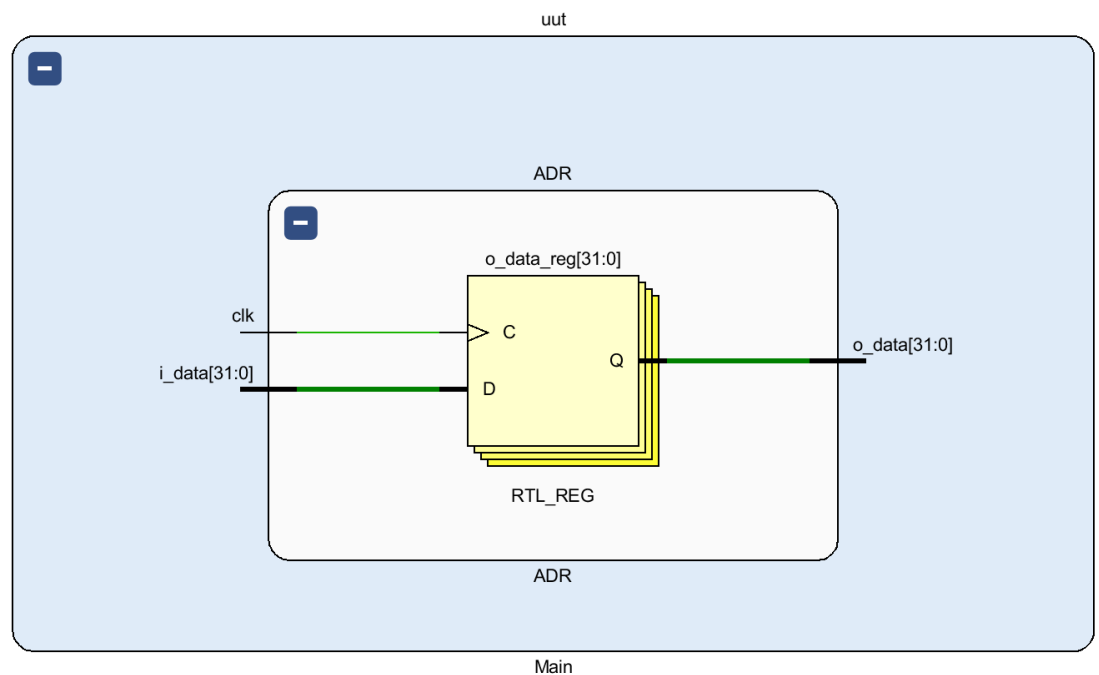

– 操作数寄存器结构（BDR）：

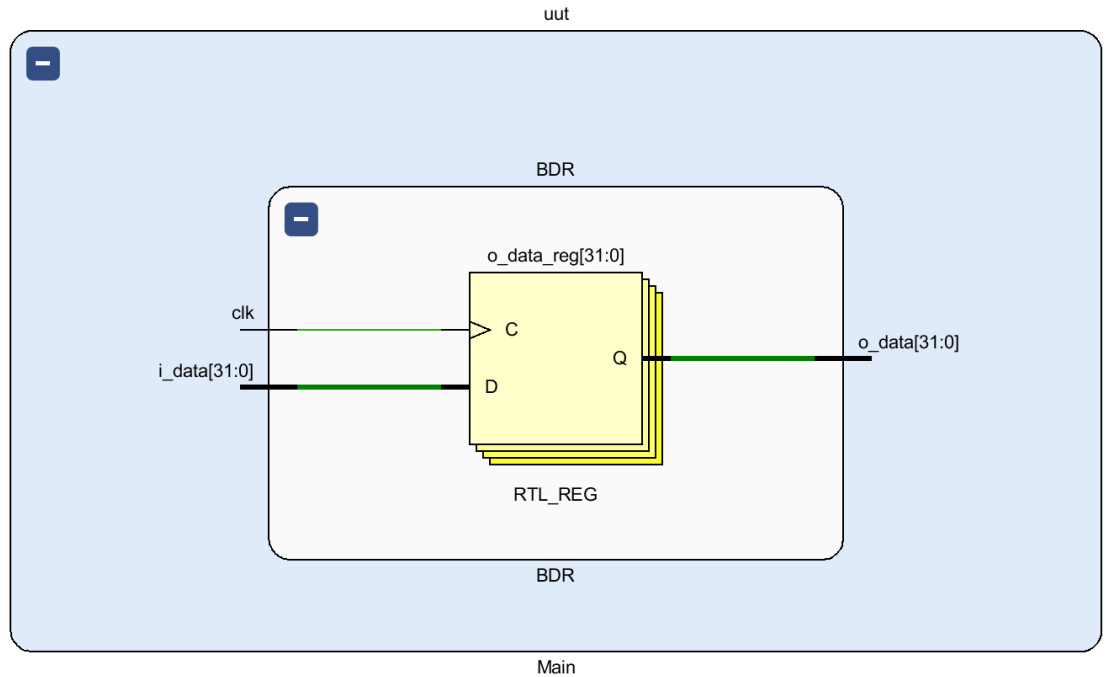

- 操作数寄存器描述（ADR）:

```
`timescale 1ns / 1ps
```

```
module ADR(i_data, clk, o_data);
    input clk;
    input [31:0] i_data;
    output reg[31:0] o_data;
    always @(posedge clk) begin
        o_data = i_data;
    end
endmodule
```

- 操作数寄存器描述（BDR）:

```
`timescale 1ns / 1ps
```


```
module BDR(i_data, clk, o_data);
    input clk;
    input [31:0] i_data;
    output reg[31:0] o_data;
    always @(posedge clk) begin
        o_data = i_data;
    end
endmodule
```

3.9 结果寄存器设计:

多周期 CPU 核具有一个结果寄存器，用于临时存储 ALU 运算结果供下

一阶段使用。

– 结果寄存器结构：

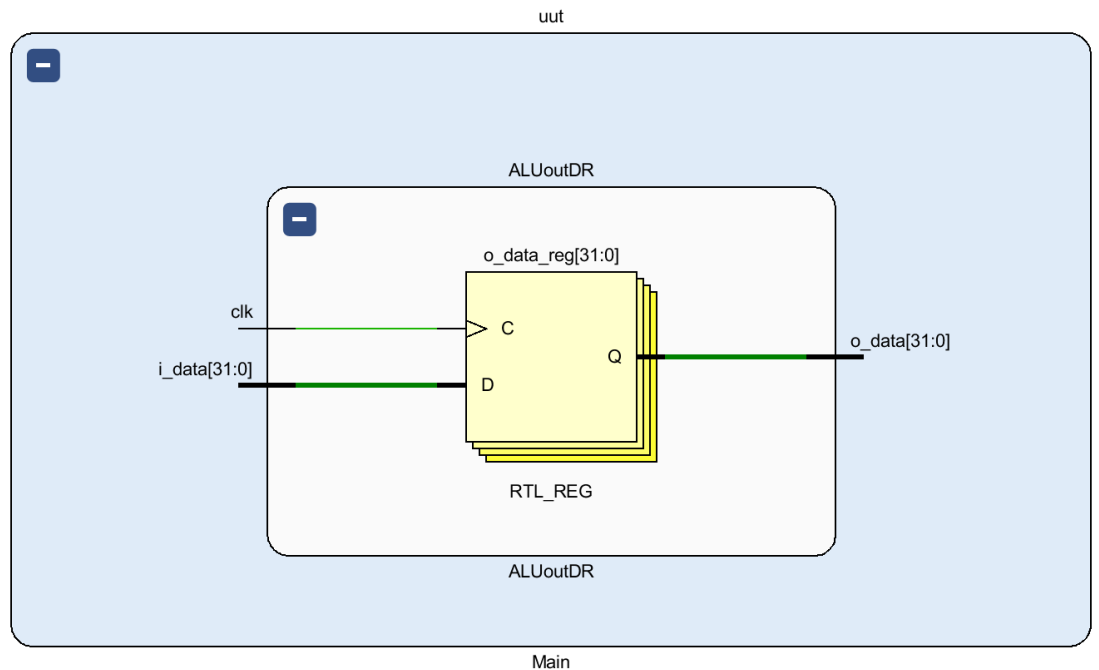

– 结果寄存器描述：


```
`timescale 1ns / 1ps
```

```
module ALUoutDR(i_data, clk, o_data);  
    input clk;  
    input [31:0] i_data;  
    output reg[31:0] o_data;  
    always @(posedge clk) begin  
        o_data = i_data;  
    end  
endmodule
```

3.10 数据寄存器设计：

多周期 CPU 核具有一个数据寄存器，用于临时存储 ALU 运算结果或数据存储器访存结果供下一阶段使用。

– 数据寄存器结构：

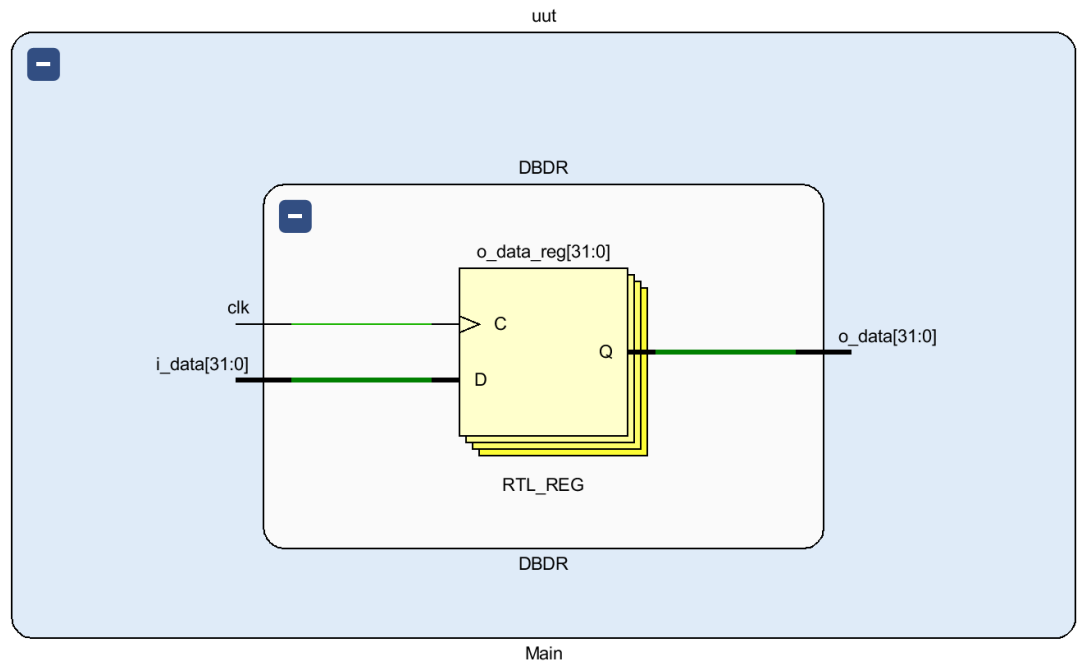

— 数据寄存器描述:

```
`timescale 1ns / 1ps
```


```
module DBDR(i_data, clk, o_data);
    input clk;
    input [31:0] i_data;
    output reg[31:0] o_data;

    always @(posedge clk) begin
        o_data = i_data;
    end


endmodule
```

4. 数据通路

多周期 CPU 核数据通路如下:

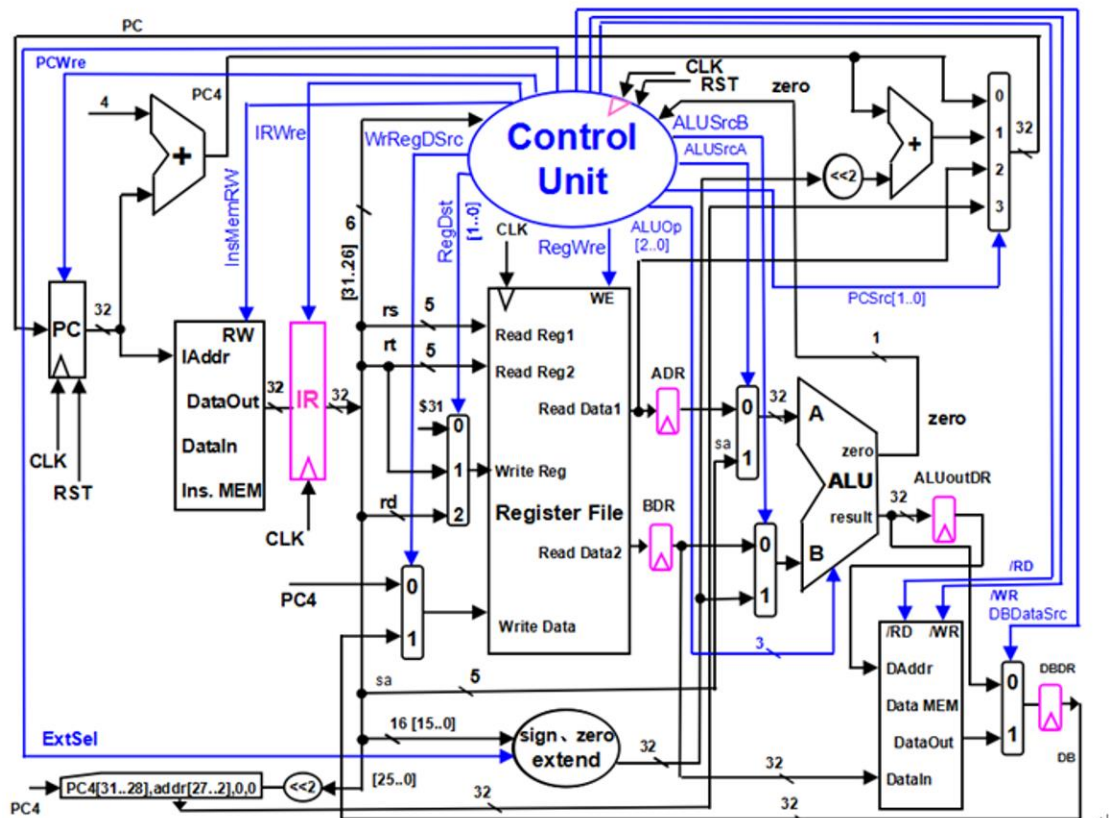

Vivado Schematic:

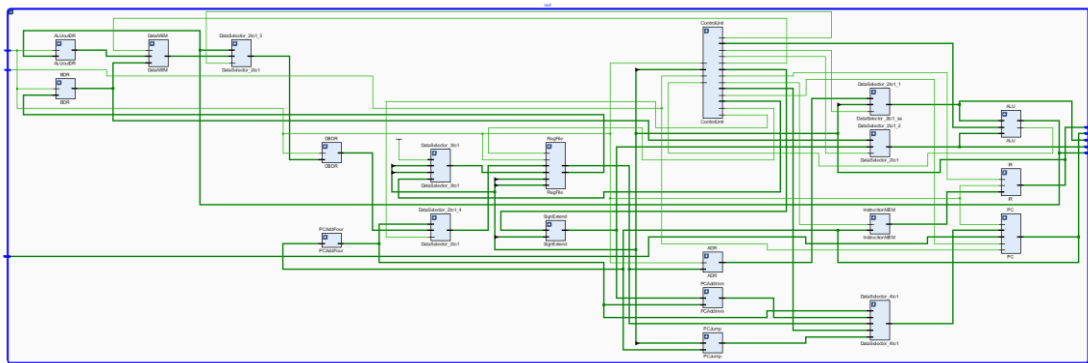

三、 仿真测试

1. 测试指令：

为了对 CPU 运行状态进行测试，我们编写测试指令如下，覆盖 7 条 MIPS 指令：

j 2 //J 型：跳转指令
111000 000000000000000000000010
E000 0002

\\空指令：J 指令跳转测试

00000000000000000000000000000000

sw \$1 0(\$0) \\I 型: 存数指令

110000 00000 00001 0000000000000000

C001 0000

sw \$2 4(\$0) \\I 型: 存数指令

110000 00000 00010 0000000000000100

C002 0004

add \$1 \$1 \$2 \\R 型: 求和指令

000000 00001 00010 00001 00000 000000

0022 0800

add \$1 \$1 \$2 \\R 型: 求和指令

000000 00001 00010 00001 00000 000000

0022 0800

sub \$2 \$1 \$2 \\R 型: 求差指令

000001 00001 00010 00010 00000 000000

0422 1000

or \$2 \$1 \$2 \\R 型: 按位或指令

010000 00001 00010 00010 00000 000000

4022 1000

lw \$1 0(\$0) \\I 型: 取数指令

110001 00000 00001 0000000000000000

C401 0000

lw \$2 4(\$0) \\I 型: 取数指令

110001 00000 00010 0000000000000100

C402 0004

beq \$1 \$2 1\\I 型: 条件判断指令

110100 00001 00010 0000000000000001

D022 0001

\\空指令: beq 指令跳转测试

00000000000000000000000000000000


halt \\停机指令

111111 0000000000000000000000000000

FC00 0000

2. 仿真结果：

从下面的仿真结果可以看出，指令正常读取执行，CPU 核正常运行：

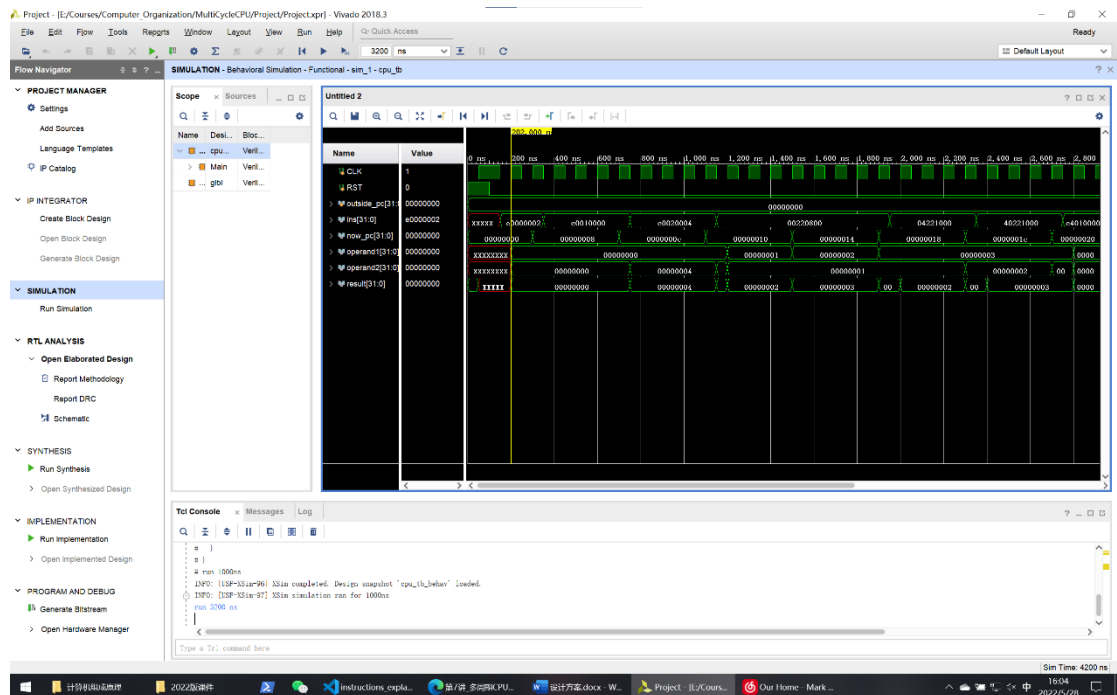

四、性能指标分析

- 支持 7 条指令，多周期 CPI=3.9;
- 时钟周期：100ns;
- 等效频率：10MHz;
- 多周期 CPU 中各部件的利用率依然偏低。

五、总结

通过本次课程设计任务，我们学习了多周期 CPU 的基本设计原理，对于 CPU 的构成有了更加深入的了解。

在设计数据通路的过程中，我们学习了各类型 MIPS 指令的执行过程，让我们对于精简指令集有了更加充分的认识，对精简指令集的优势有了更加直观的体会。

在编写测试指令的过程中，我们学习了有关 MIPS 指令集的基本汇编语言和各类型 MIPS 指令的算数逻辑功能、寄存器功能，掌握了有关 MIPS 指令集的基本知识。